

实验六 Verilog: ALU

一、实验目的

用 Verilog 实现一个简单 ALU。（组合逻辑）

二、实验内容

输入：两个 4 位二进制数，代表两个操作数 A，B；一个 3 位控制信号 operation，代表 ALU 要进行的运算。本实验中，ALU 可以实现 8 种运算：

输出：4 位结果，1 位进位

operation | F

000 | A + B

001 | A - B

010 | B + 1

011 | B - 1

100 | NOT A

101 | A XOR B

110 | A AND B

111 | A OR B

三、实验源码及分析（见注释）

```
module ALU(  
    input [3:0] A,          // 4 位操作数 A  
    input [3:0] B,          // 4 位操作数 B  
    input [2:0] operation, // 3 位控制信号  
    output reg [3:0] result, // 4 位结果，使用 reg 是因为在 always 块中赋值  
    output reg cout         // 1 位进位，使用 reg 是因为在 always 块中赋值  
);  
  
// 使用 always @(*) 块描述组合逻辑  
always @(*) begin  
    // 初始化变量（如果需要）  
    cout = 0; // 默认没有进位  
    case(operation)  
        // A + B  
        3'b000: begin  
            {cout, result} = A + B; // 使用花括号来接收加法操作的进位和结果  
        end  
        // A - B  
        3'b001: begin  
            {cout, result} = A - B + 4'b0001;  
            if (A < B) begin // 如果 A 小于 B，则需要调整进位和结果（根据是否有借位）  
                cout = 0;  
                result = 4'b1111 - (B - A); // 假设我们处理无符号数，这里只是简单示例  
            end  
        end  
    endcase  
end
```

```

        end

    end

    3'b010: begin
        result = B + 1'b1;
        cout = (B == 4'b1111); // 只在 B 为 4 位全 1 时进位
    end

    // B - 1
    3'b011: begin
        result = B - 1'b1;
        cout = 0; // 对于无符号数，B-1 不会产生进位
    end

    // NOT A
    3'b100: begin
        result = ~A;
        cout = 0; // NOT 操作不产生进位
    end

    // A XOR B
    3'b101: begin
        result = A ^ B;
        cout = 0; // XOR 操作不产生进位
    end

    // A AND B
    3'b110: begin
        result = A & B;
        cout = (result == 4'b1111); // 只有在结果全为 1 时才产生进位（这里的进位定义可能不符合常规逻辑，仅作参考）
    end

    // A OR B
    3'b111: begin
        result = A | B;
        cout = 0; // OR 操作不产生进位
    end

    default: begin
        result = 4'bXXXX; // 使用 X 表示未定义的操作结果
        cout = 0;
    end

end
endcase
end
Endmodule

```

Test Bench

```

`timescale 1ns / 1ps

`include "ALU.v"

module tb_ALU;

```

```
// ALU Parameters
parameter PERIOD = 10;
```

```
// ALU Inputs
reg [3:0] A = 0 ;
reg [3:0] B = 0 ;
reg [2:0] operation = 0 ;
```

```
// ALU Outputs
wire [3:0] result ;
wire cout ;
```


```
ALU u_ALU (
    .A ( A [3:0] ),
    .B ( B [3:0] ),
    .operation ( operation [2:0] ),
```

```
    .result ( result [3:0] ),
    .cout ( cout )
);
```

```
initial
begin
    $dumpfile("ALUtb.vcd");
    $dumpvars;
    A=4'b1011;B=4'b1000;
    #1 operation=3'b000;
    #1 operation=3'b001;
    #1 operation=3'b010;
    #1 operation=3'b011;
    #1 operation=3'b100;
    #1 operation=3'b101;
    #1 operation=3'b110;
    #1 operation=3'b111;
    #1 operation=3'b000;
    $finish;
end
```

```
endmodule
```

4. 仿真图及分析

 

A 为 B (11)，B 为 8。Count 为进位。000: $11+8=19=16+3=\text{count}: 1$, result: 3

001: $11-8=4$, result: 4

010: $8+1=9$; result: 9

011: $B-1=8-1=7$ result: 7

100: NOT A = 1011 (非) = 0100 = 4 result: 4

101: $A \text{ XOR } B = 1000 \text{ XOR } 1011 = 3$ result: 3

110: $A \text{ And } B = B \text{ AND } 8 = 8$ result: 8

111: $A \text{ or } B = B \text{ OR } 8 = B$ result: B

5. 总结与分析：

1: ALU 在现代计算机中的作用：

ALU: Arithmetic Logic Unit, 即算术逻辑单元, 其是在计算机中是专门执行算术和逻辑运算的数字电路。ALU 是计算机中央处理器的最重要组成部分, 甚至连最小的微处理器也包含 ALU 作计数功能。在现代 CPU 和 GPU 处理器中已含有功能强大和复杂的 ALU; 一个单一的元件也可能含有 ALU。

2: 列举 ALU 的其他功能：

移位运算 (算术移位, 逻辑移位, 循环移位, 循环移位 (带进位))

其他特殊运算: FZ FS FC

实验七 Verilog: 时序电路

实验目的：

学生通过用 Verilog 实现 4 位计数器, 进一步熟悉 Verilog 的语法和时序逻辑电路

实验描述：

输入：

Clock: 如果计数器 enable 信号为 1, 那么在时钟上升沿, count 加 1

Enable: 如果 enable 为 1, 那么在时钟上升沿, count 加 1; 如果 enable 为 0, count 保持不变

Reset: 重置信号, 如果 reset 为 0, count 重置为 0

输出：

Count[3:0]: 4 位计数信号, 范围: 4 'b0000 - 4'b1111

源码及分析：

```
module counter(  
    input clk,          // 时钟信号  
    input reset,        // 复位信号（假设低电平有效）  
    input enable,       // 使能信号  
    output reg [3:0] count // 计数器输出，4 位二进制数  
);  
  
    // 如果 reset 为 0（低电平有效），count 设置为 0;  
    // 如果 enable 为 1，在时钟上升沿，count 加 1;  
    // 如果 enable 为 0 或 reset 为高，count 不变  
  
    always @(posedge clk or negedge reset) // 触发器在 clk 上升沿或 reset 下降沿触发  
    begin  
        if(!reset) // 如果 reset 为 0（低电平有效），则复位  
            count <= 0;  
        else if(enable) // 如果 enable 为 1 且 reset 不为 0  
            if(clk_edge) // 需要一个标志位来检测 clk 的上升沿，但在 Verilog 中通常直接在 always 块中检测  
                count <= count + 1'b1; // 在时钟上升沿加 1  
    end  
  
    // 注意：这里没有直接检测 clk 的上升沿，因为 Verilog 的 always 块已经通过 posedge clk 指定了这一点。  
    // 如果需要在更复杂的逻辑中检测 clk 的上升沿，可以添加一个额外的变量来跟踪它。  
  
endmodule
```

Test bench

```
`timescale 1ns / 1ps  
`include "Time.v"  
module tb_counter;  
  
    // counter Parameters  
    parameter PERIOD = 10;
```

```
    // counter Inputs
```

```
    reg reset = 0 ;  
    reg enable = 1 ;
```

```
    // counter Outputs  
    wire [3:0] count ;
```

```

counter u_counter (
    .reset          ( reset          ),
    .enable          ( enable        ),

    .count           ( count [3:0] )
);

```


```

initial
begin
    $dumpfile("twave.vcd");
    $dumpvars;
    #2 reset =0;
    #5 reset=1;
    #40 enable=0;
    #41 enable=1;
    #50 reset=0;
    #51 reset=1;
    #6000 $stop;
    $finish;
end


reg clk;
initial
    clk=0;
    always #(clk)
        clk=~clk;
    counter ctr(clk,reset,enable,count);
endmodule

```

仿真图及分析

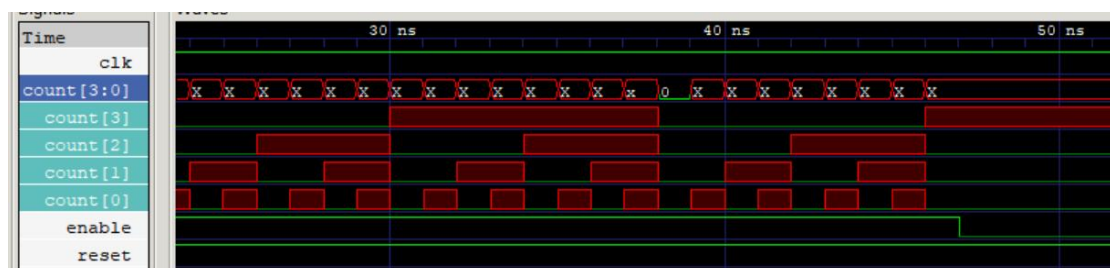

 当 reset 为一，enable 为一，计数器工作，随着 cp 脉冲下降计数，count+1/当 enable 为 0，不再计数



当 reset 置零，全体置零。